

Title			
Stabilizator de tensiune cu ERS			
Size A	Document Number	<RevCode>	Rev
Date	Monday, November 18, 2024	Sheet 1 of 1	

Consideram puterea medie de 1,73 W :

$$\Rightarrow I_1 = \frac{1,73}{22} = 78,69 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{(12 - 5)}{1,81} = 14 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow P_{R_{14}} = P_{R_{15}} = P_{R_{32}} = 0,33 \cdot 196 = 65 \text{ mW}$$


$$P_{R_{42}} = 0,22 \cdot 196 = 43 \text{ mW}$$

$$P_{22} = 5 \cdot 14 = 70 \text{ mW}$$

$$I_2 = 78,69 - 14 = 64,69 \text{ mA}$$

$$I_4 = 64,69 - 5,36 = 59,33 \text{ mA}$$
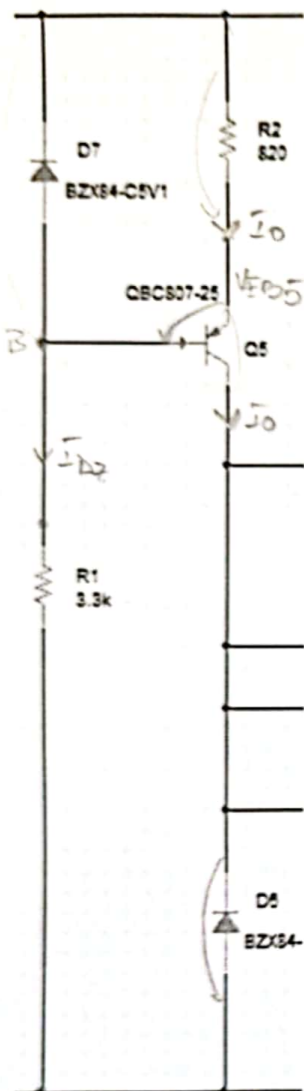
$$I_5 = 59,33 \quad I_6 = 59,33 - 10 = 49,33 \text{ mA}$$



$$D_6: I_2 \in [4,8; 5,4] \text{ [mA]}$$

$$V_Z = 5,1 \text{ [V]}$$

$$I_0 = \frac{V_{Z2} - V_{EB}}{R_{B2}} \Rightarrow I_0 = \frac{5,1 - 0,7}{220} = 5,36 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\text{Aprox } V_{EB} = 0,7 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_0 = 5,36 \text{ mA}}$$

$$5,36 \in [4,8; 5,4]$$

$\Rightarrow D_6$ în încălzire

Compoziția cazului măsurat cu $V_{CC} = 19,8 \text{ V}$

$$V_{CC} = V_{Z2} + I_{D7} \cdot R_1$$

$$\Rightarrow I_{D7} = \frac{V_{CC} - V_{Z2}}{R_1} = \frac{19,8 - 5,1}{3,3 \text{ k}} = 4,45 \text{ mA}$$

$\Rightarrow D_7$ încălzire.

$$\text{Pt } V_{CC} = 22 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_{D7} = \frac{22 - 5,1}{3,3} = 5,12 \text{ mA}$$

$\Rightarrow D_7$ încălzire

\Rightarrow Pt $R_1 = 3,3 \text{ k}$ în ambele situații D_7 este în încălzire

$$V_{CC} = I_0 R_2 + V_{EC5} + V_{L6}$$

$$\Rightarrow V_{EC5} = 22 - 4,39 - 5,1$$

$$= 12,51 > V_{EB5} \Rightarrow T_5 \text{ RAN}$$


$$Q_1: P_d = 12,51 \cdot 5,36 \text{ mA} \approx 67 \text{ mW} < 300 \text{ mW}$$

$$D_7: P_d = 5,1 \cdot 5,12 \text{ mA} \approx 26,1 \text{ mW} < 300 \text{ mW}$$

$$D_6: P_d = 5,1 \cdot 5,36 \text{ mA} \approx 27 \text{ mW} < 300 \text{ mW}$$

$$R_2: P_d = R_2 I^2 = 220 \cdot (0,005)^2 = 0,0055 \text{ W} \approx 5,5 \text{ mW}$$
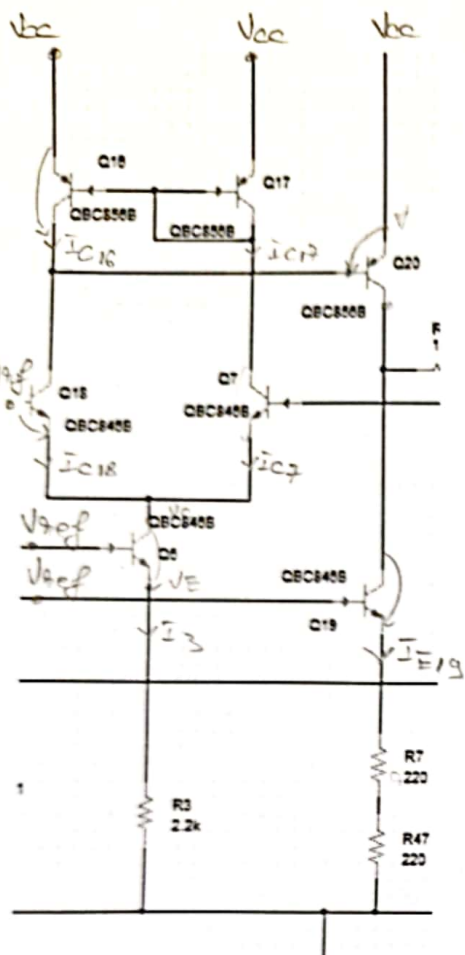
$$R_1: P_d = R_1 I_{D7}^2 = 3,3 \cdot 26,21 \approx 86,5 \text{ mW}$$



$$V_{ref} = V_{BE6} + I_3 R_3$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{5.1 - 0.7}{2.2k} \approx 2 \text{ mA}$$

$$V_{ref} = V_{BE19} + I_{E19} (R_7 + R_{47})$$

$$\Rightarrow I_{E19} = \frac{5.1 - 0.7}{440 \cdot 10^{-3}} = \frac{4.4}{0.44} \approx 10 \text{ mA}$$

Q18, Q12 oglinda de curent
 $\Rightarrow I_{C16} = I_{C17} = I_{E16} = I_{C17}$ (megăjäm
 curentii de bază)

$$\Rightarrow I_{C12} = I_{C7}$$

$$I_{C12} + I_{C7} = I_3 \Rightarrow I_{C12} = I_{C7} = 1.1 \text{ mA}$$

$$I_{C20} = I_{E19} = 10 \text{ mA}$$

$$V_{ref} = V_{BE18} + V_{CE6} + I_3 R_3 \Rightarrow V_{CE6} = 5.1 - 0.7 - 4.4 < 0$$

$$\Rightarrow Q6 \text{ în saturatie}$$

\Rightarrow Puterea disipată pe Q6 este foarte mică, de ordinul mW.

$$V_{CC} = V_{BE17} + V_{CE7} + I_3 R_3 \Rightarrow V_{CE7} = 22 - 0.7 - 4.4 = 16.9 \Rightarrow P_{dQ7} \approx 18 \text{ mW} \Rightarrow Q7 \text{ RAN}$$

$$V_{CE16} = V_{BE20} = 0.7 \text{ V} \Rightarrow P_{dQ16} = 0.7 \cdot 1.1 \approx 700 \mu\text{W} \Rightarrow Q16 \text{ RAN}$$

$$V_{CC} = V_{CE15} + V_{CE18} + I_3 R_3 \Rightarrow V_{CE18} = 22 - 0.7 - 4.4 = 16.9 \Rightarrow P_{dQ18} \approx 18 \text{ mW} \Rightarrow Q18 \text{ RAN}$$

$$V_{CC} = V_{CE12} + V_{CE7} + I_3 R_3 \Rightarrow V_{CE17} = 22 - 16.9 - 4.4 = 0.7 \text{ V} \Rightarrow P_{dQ17} \approx 700 \mu\text{W} \Rightarrow Q17 \text{ RAN}$$

$$V_{out} = -V_{BE25} + V_{CE18} + I_{E19} (R_7 + R_{47}) \Rightarrow V_{CE19} = 11 + 0.7 - 4.4 = 7.3 \text{ V} \Rightarrow P_{dQ19} \approx 73 \text{ mW} \Rightarrow Q19 \text{ RAN}$$

$$V_{CC} = V_{CE20} + V_{CE19} + I_{E19} (R_7 + R_{47}) \Rightarrow V_{CE20} = 22 - 7.3 - 4.4 = 10.3 \text{ V} \Rightarrow P_{dQ20} \approx 100 \text{ mW} \Rightarrow Q20 \text{ RAN}$$

$$P_{dR3} = R_3 \cdot I_3^2 = 2.2 \cdot 4 \approx 8 \text{ mW} < 125 \text{ mW}$$

$$P_{dR7} = R_7 \cdot I_{E19}^2 = 220 \cdot 100 = 22 \cdot 10^3 \text{ W} = 22 \text{ mW} < 125 \text{ mW}$$

$$P_{dR47} = 22 \text{ mW} < 125 \text{ mW}$$

